



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 Прикладная информатика

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 2
вариант № 4

Название Проектирование цифровых устройств
на основе ПЛИС

Дисциплина Основы проектирования устройств
ЭВМ

Студент гр. ИУ6-64Б

(Подпись, дата)

М.А.Гейне

(И.О.Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А.Ю.Попов

(И.О.Фамилия)

Москва, 2021

Цель работы: закрепление на практике теоретических сведений, полученных при изучении методики проектирования цифровых устройств на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), получение необходимых навыков работы с системой автоматизированного проектирования ISE WebPack устройств на основе ПЛИС фирмы Xilinx, изучение аппаратных и программных средств моделирования, макетирования и отладки устройств на основе ПЛИС.

Задание

В ходе выполнения лабораторной работы выполнить проектирование счётчика нажатий на кнопку, следуя заданиям:

1. Выполнить кодирование состояний автомата в соответствии с индивидуальным вариантом;
2. Разработать текстовое описание модуля в соответствии с полученными функциями DLY_EN, CNT, SN(0), SN(1) на основе шаблона;
3. В интегрированном редакторе тестов САПР Xilinx ISE разработать тест для полученного устройства и выполнить моделирование его работы в симуляторе Modelsim;
4. Разработать устройство управления, принимающее 16-разрядное слово $Q[0..15]$ и управляющее их последовательной выдачей по шине $D[0..3]$ на декодер 7-сегментных индикаторов;

5. Разработать поведенческое VHDL описание схемы преобразования четырехразрядного информационного кода D[0..3] в код активизации 7-сегментного индикатора LED[0..7];
6. В редакторе схем САПР ISE добавить исходное описание, заменить пропущенные сигналы;
7. В программе XilinxPACЕ создать файл ограничений *.ucf или добавьте в проект имеющийся main_xc3s200.ucf;
8. В САПР ISE выполнить автоматический синтез технологической схемы, размещение и трассировку полученного устройства на кристалле Spartan3 XC3S200 ft256, сгенерировать файл конфигурации ПЛИС (*.bin);
9. Выполнить программирование макетной ПЛИС Spartan3 отладочного набора XC3S200.

Индивидуальный вариант

Вариант	Набор	Двоичный код состояния S(1), S(0)			
		State0	State1	State2	State3
4	XC3S200	00	10	11	01

1 Кодирование автомата

Выполнение лабораторной работы начинается с проектирования схемы подавлениядребезга кнопки. При нажатии и отжатиикнопка на платедребезжит, из-за чего можно наблюдать лишниесрабатывания устройства. Для подавлениядребезга необходимо после нажатия кнопки подождать небольшой интервал времени, в течение которого состояние кнопки будет игнорироваться. То же самое необходимо произвести и после отжатия кнопки. Пока кнопка зажата, система должна выдавать соответствующий сигнал. Систему подавлениядребезга можно реализовать в виде конечного автомата, диаграмма состояний которого приведена на рисунке 1.

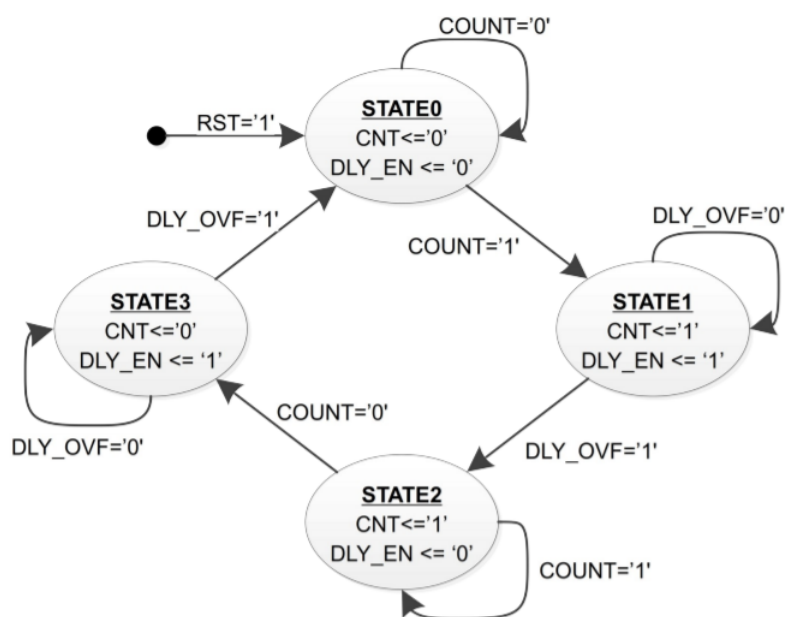


Рисунок 1 – Диаграмма состояния автомата подавлениядребезга

В соответствии с индивидуальным вариантом была составлена таблица выходов автомата, зависящих от состояния. Таблица приведена на рисунке 2.

 


Рисунок 2 – Таблица выходов

Далее была составлена таблица переходов состояний автомата, приведённая на рисунке 3.

 


Рисунок 3 – Таблица переходов состояний автомата

На основе данной таблицы были составлены функции следующих управляющих сигналов: $SN(1) =$ и $SN(0) =$.

2 Текстовое описание автомата

После того, как были выведены необходимые логические функции, было создано текстовое описание модуля на языке VHDL. Текст модуля приведён ниже.

```
library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;


entity delay_module is
    PORT (
        RST: IN STD_LOGIC;
        CLK: IN STD_LOGIC;
        COUNT: IN STD_LOGIC;
        CNT: OUT STD_LOGIC
    );
end delay_module;


architecture Behavioral of delay_module is
    --
    CONSTANT STATE0: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) :=
        ↪ "00";
    CONSTANT STATE1: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) :=
        ↪ "10";
```

```

CONSTANT STATE2: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) :=
    ↪ "11";
CONSTANT STATE3: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) :=
    ↪ "01";
--      t
SIGNAL S: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
--      t+1
SIGNAL SN: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
--      2^20
SIGNAL COUNTER: INTEGER;
--      " "
SIGNAL DLY_OVF: STD_LOGIC;
--
SIGNAL DLY_EN: STD_LOGIC;
begin
--
FSM_STATE_inst: PROCESS (CLK)
BEGIN
IF (CLK='1' and CLK'event) THEN
IF (RST='1') THEN
S <= STATE0;
ELSE
S <= SN;
END IF;
END IF;
END PROCESS;

```

```

--      CNT  DLY_EN (  )
CNT <= S(1);
DLY_EN <= S(0) xor S(1);
--      (  )
SN(0) <= (S(1)and S(0)) or (DLY_OVF and S(1)) or (
    ↪  (not DLY_OVF) and S(0));
SN(1) <= (S(1) and (not S(0))) or (COUNT and S(1))
    ↪  or (COUNT and (not S(0)));
--
COUNTER_inst: PROCESS (CLK)
BEGIN
    IF (CLK='1' and CLK'event) THEN
        IF (RST='1' or DLY_EN = '0') THEN
            COUNTER <= 0;
        ELSE
            COUNTER <= COUNTER + 1;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
DLY_OVF <= '1' WHEN COUNTER = 2**24-1 ELSE '0';
end Behavioral;

```

3 Тестирование автомата

Для созданного автомата был разработан testbench средствами ISE. Временная диаграмма тестирования приведена на рисунке ??.

 


Рисунок 4 – Временная диаграмма теста автомата

Как видно на временной диаграмме, на входе автомата сигнал `clk` имеет несколько фронтов и спадов в малом временном промежутке, что симулирует дребезг кнопки. На выходе автомата `cnt` дребезг отсутствует, сигнал стабильный.

4 Разработка устройства управления индикаторами

Задача данного устройства состоит в том, чтобы вывести на 4 семи-сегментных индикатора платы текущее значение счётчика. В счётчике хранится двоичное число, тетрады которого возможно представить в виде шестнадцатиричных чисел. Всего в счёт-

чике четыре тетрады. Схема управления последовательно выделяет тетрады и подаёт их на свой выход. Кроме того, необходимо обеспечить одновременное включение всех 4 индикаторов. Для этого на каждый из индикаторов последовательно выводится код очередной цифры, переключение текущего индикатора производится с большой скоростью.

Таким образом, схема управления производит выбор индикатора, на который производится вывод, и выбор тетрады из счётчика для вывода на индикатор. Код устройства приведён ниже.

```
LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

USE ieee.std_logic_arith.ALL;

ENTITY Seven_Segment_Driver IS
    PORT (
        CLK                      : IN          std_logic;
        CLK_DIV                   : IN
        ↪                          std_logic;
        Q                         : IN
        ↪                          std_logic_vector(15 DOWNTO 0);
        RST                       : IN          std_logic;
        D                         : OUT
        ↪                          std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
        A                         : OUT
        ↪                          std_logic_vector(3 DOWNTO 0));
```

```

END ENTITY Seven_Segment_Driver;

ARCHITECTURE Struct OF Seven_Segment_Driver IS

    --Internal Anode

    SIGNAL          A_int : std_logic_vector(3 DOWNT0 0);

BEGIN

    --Output Anode

    A <= A_int;

    A_drive: PROCESS (CLK,RST)
    BEGIN

        IF (RST = '1') THEN

            A_int<="1110";

        ELSIF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN

            IF (CLK_DIV='1') THEN

                A_int(3)<=A_int(2);

                A_int(2)<=A_int(1);

                A_int(1)<=A_int(0);

                A_int(0)<=A_int(3);

            END IF;

        END IF;

    END PROCESS A_drive;

    D(0)  <= (Q(0)  AND NOT(A_int(0)))

            OR (Q(4)  AND NOT(A_int(1)))

```

```

        OR (Q(8) AND NOT(A_int(2)))
        OR (Q(12) AND NOT(A_int(3)));

D(1)  <= (Q(1)  AND NOT(A_int(0)))
        OR (Q(5)  AND NOT(A_int(1)))
        OR (Q(9)  AND NOT(A_int(2)))
        OR (Q(13) AND NOT(A_int(3)));

D(2)  <= (Q(2)  AND NOT(A_int(0)))
        OR (Q(6)  AND NOT(A_int(1)))
        OR (Q(10) AND NOT(A_int(2)))
        OR (Q(14) AND NOT(A_int(3)));

D(3)  <= (Q(3)  AND NOT(A_int(0)))
        OR (Q(7)  AND NOT(A_int(1)))
        OR (Q(11) AND NOT(A_int(2)))
        OR (Q(15) AND NOT(A_int(3)));

END ARCHITECTURE Struct;

```

Для проверки правильности работы устройства был разработан testbench, временная диаграмма с которого приведена на рисунке ??.

 


Рисунок 5 – Временная диаграмма теста устройства управления