



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 Прикладная информатика

ОТЧЕТ

по домашнему заданию № 1

вариант № 67

Название Проектирование устройств управле-
ния с жесткой логикой

Дисциплина Основы проектирования устройств
ЭВМ

Студент гр. ИУ6-64Б

(Подпись, дата)

М.А.Гейне

(И.О.Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А.Ю.Попов

(И.О.Фамилия)

Москва, 2021

Цель работы: изучить методы проектирования устройств управления с жесткой логикой.

Задание

В ходе выполнения домашнего задания необходимо разработать устройство управления схемного типа, обрабатывающий входное командное слово $C = ABCDEF$ и выдающий сигналы управления $M = M_0, \dots, M_{k-1}$ операционному блоку в соответствии с приведенной в индивидуальном задании логикой работы. Домашнее задание выполняется в несколько этапов.

1. А По диаграмме переходов автомата (Приложение 1) и описанию условий переходов и активных сигналов (дополнительный файл варианты.pdf), определить тип управляющего автомата (автомат Мили или Мура, смешанный). Выбор обосновать.

В Произвести кодирование состояний управляющего автомата. Составить схему переходов/состояний полученного автомата. Схему представить в отчете.

2. Разработать описание устройства управления на языке VHDL, для чего использовать приведенные в Приложении 2 шаблоны для автоматов Мили и Мура. Разработать тестовое описание для устройства, представляющее собой генератор входных сигналов (см. Приложение 3). Тестовое описание должно обеспечивать проверку всех ветвей автомата

3. А Установить ПО ModelSim PE (или аналогичный продукт:
Xilinx ISE, Altera Quartus)

В Выполнить моделирование полученного теста в ПО ModelSim
PE. Результаты моделирования представить в отчете.

Вариант 67

Таблица 1 – Варианты диаграмм и активных сигналов

Вариант	Диаграмма переходов	Активные сигналы М в состоянии					
		S1	S2	S3	S4	S5	S6
67	3	2	0	1,7	5,6	3	4

Таблица 2 – Условия переходов и наименование отладочной платы

Вариант	Название отладочной платы	Активные сигналы С в состоянии				
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
67	Spartan3	@	E_F	CD	_A_C	@
		Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
		D_B	@	A_C	C_D	@
		Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
		A+C	_B	@	DF	@

Таблица 3 – Активные сигналы для переходов

Вариант	Активные сигналы М в состоянии				
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
67					
	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
				5, 6	5, 7
	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
		4			

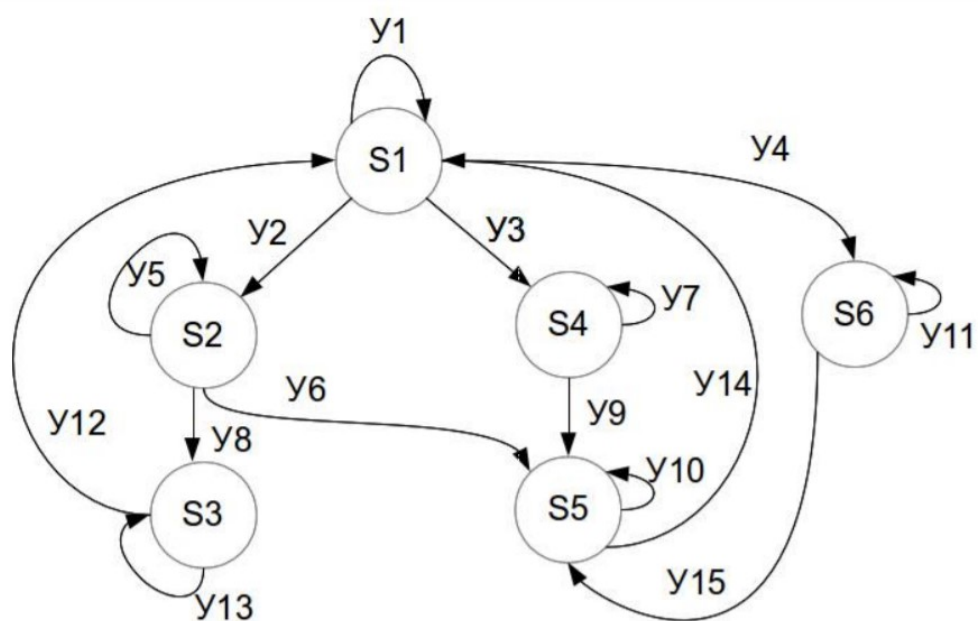


Рисунок 1 – Общая диаграмма переходов

1 Определение заданного автомата

В соответствии с вариантом домашнего задания была составлена диаграмма переходов состояний автомата, приведённая на рисунке 2.

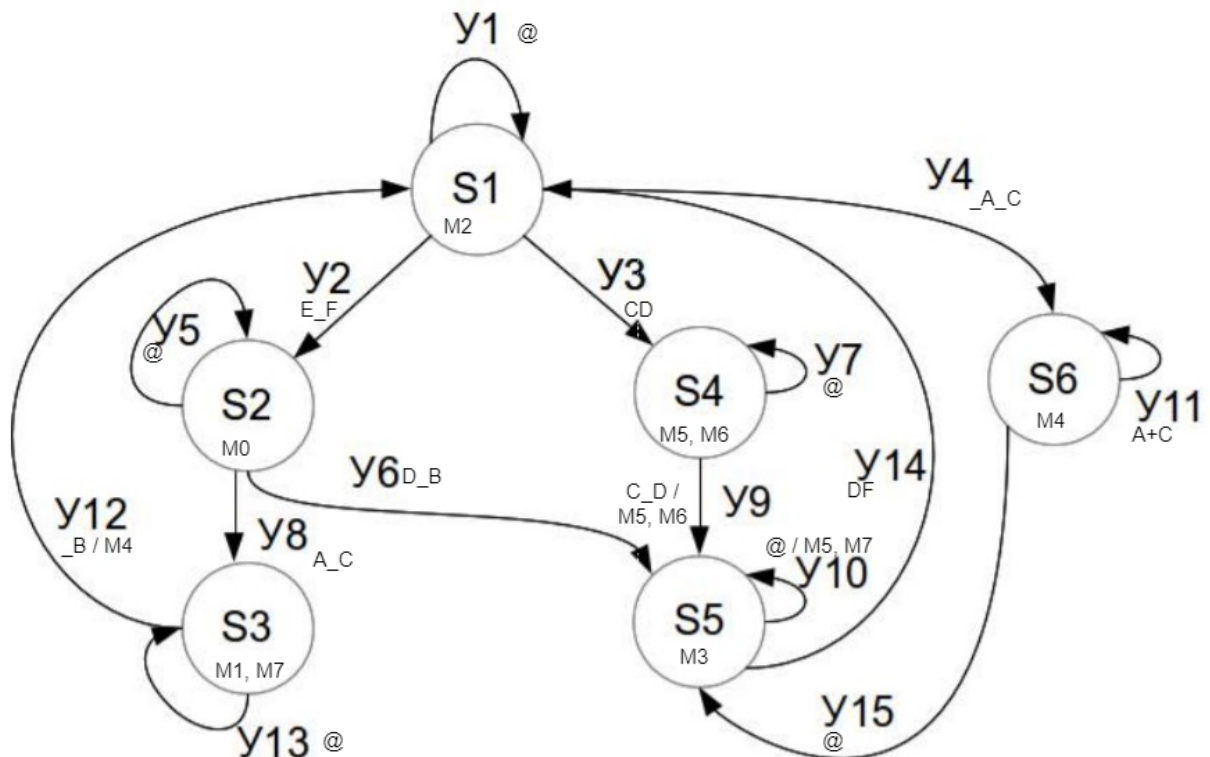


Рисунок 2 – Диаграмма переходов состояний заданного автомата

Так как выходные сигналы определены в некоторых случаях только состояниями (как в состоянии S2), а в некоторых случаях определены ещё и входными сигналами (переход Y9), то можно сказать, что заданный автомат является автоматом смешанного типа.

2 Разработка устройства

После того, как был определён тип автомата, на языке VHDL был описан заданный автомат. Автомат имеет асинхронные вхо-

ды и выходы. Код устройства приведён ниже.

```
-----
↪ -----
-- Company:
-- Engineer:
--
-- Create Date:      17:40:21 05/09/2021
-- Design Name:
-- Module Name:      state_machine - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
--
-- Dependencies:
--
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
--
-----
↪ -----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity state_machine is
PORT(
    c : IN std_logic_vector ( 6 DOWNTO 1 );
        clk : IN std_logic;
        rst : IN std_logic;
        m : OUT std_logic_vector ( 7 DOWNTO 0 ) );
end state_machine;

architecture Behavioral of state_machine is
    TYPE STATE_TYPE IS (s1, s2, s3, s4, s5, s6);
    SIGNAL current_state, next_state : STATE_TYPE;
begin
    clocked_proc: PROCESS(clk)
    BEGIN
        IF(rising_edge(clk)) THEN
            IF (rst='1') THEN
                current_state <= s1;
            ELSE
```

```

        current_state <= next_state;
    END IF;
END IF;
END PROCESS clocked_proc;

comb_proc : PROCESS (current_state,C)
BEGIN
    CASE current_state IS
    when s1=>
        m <= (2 =>'1', others => '0');
        if (c(5)='1' and c(6)='0') then
            next_state<=s2;
        elsif (c(3)='1' and c(4)='1') then
            next_state<=s4;
        elsif (c(1)='0' and c(3)='0') then
            next_state<=s6;
        else
            next_state<=s1;
        end if;
    when s2 =>
        m<=(0=>'1', others=>'0');
        if (c(1)='1' and c(3)='0') then
            next_state<=s3;
        elsif (c(4)='1' and c(2)='0') then
            next_state<=s5;
        else
            next_state<=s2;
        end if;
    when s3=>
        m<=(1=>'1',7=>'1',others=>'0');
        if (c(2)='0') then
            m(4)<='1';
            next_state<=s1;
        else
            next_state<=s3;
        end if;
    when s4 =>
        m<=(5=>'1',6=>'1', others=>'0');
        if (c(3)='1' and c(4)='0') then
            m(5)<='1';
            m(6)<='1';
            next_state<=s5;
        else
            next_state<=s4;
        end if;
    when s5 =>
        m<=(3=>'1', others=>'0');
        if (c(4)='1' and c(6)='1') then
            next_state<=s1;
        else
            m(5)<='1';
            m(7)<='1';

```

```

        end if;
    when s6 =>
        m<=(4=>'1', others=>'0');
        if (c(1)='1' or c(3)='1') then
            next_state<=s6;
        else
            next_state<=s5;
        end if;
    when others =>
        next_state <= s1;
    end case;
end process comb_proc;
end Behavioral;

```

3 Тестирование автомата

Для проверки корректности работы автомата был создан testbench, который проверяет все условия перехода устройства. Код устройства приведён ниже.

```

-----
↪ -----
-- Company:
-- Engineer:
--
-- Create Date:    14:28:15 05/10/2021
-- Design Name:
-- Module Name:
↪  /home/mike_geine/ISE/homework/state_machine_test.vhd
-- Project Name:  homework
-- Target Device:
-- Tool versions:
-- Description:
--
-- VHDL Test Bench Created by ISE for module: state_machine
--
-- Dependencies:
--
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
--
-- Notes:
-- This testbench has been automatically generated using types
↪  std_logic and

```



```

-- std_logic_vector for the ports of the unit under test.
↪ Xilinx recommends
-- that these types always be used for the top-level I/O of a
↪ design in order
-- to guarantee that the testbench will bind correctly to the
↪ post-implementation
-- simulation model.
-----
↪ -----
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--USE ieee.numeric_std.ALL;

ENTITY state_machine_test IS
END state_machine_test;

ARCHITECTURE behavior OF state_machine_test IS

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

    COMPONENT state_machine
    PORT(
        c : IN  std_logic_vector(6 downto 1);
        clk : IN  std_logic;
        rst : IN  std_logic;
        m : OUT  std_logic_vector(7 downto 0)
    );
    END COMPONENT;

    --Inputs
    signal c : std_logic_vector(6 downto 1) := (others => '0');
    signal clk : std_logic := '0';
    signal rst : std_logic := '0';

    --Outputs
    signal m : std_logic_vector(7 downto 0);

    -- Clock period definitions
    constant clk_period : time := 10 ns;

BEGIN

    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: state_machine PORT MAP (
        c => c,
        clk => clk,
        rst => rst,
        m => m
    );

```

```

    );

-- Clock process definitions
clk_process :process
begin
    clk <= '0';
    wait for clk_period/2;
    clk <= '1';
    wait for clk_period/2;
end process;

-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
    -- hold reset state for 100 ns.
    rst<='1';
        wait for 100 ns;
        rst<='0';
    --wait for clk_period*10;

    -- insert stimulus here
        c<="000101";                                --AC
        wait for clk_period;

        c<="010000";                                --E_F
        wait for clk_period;

        c<="010000";                                --E_F
        wait for clk_period;

        c<="000001";                                --A_C
        wait for clk_period;

        c<="000010";                                --B
        wait for clk_period;

        c<="000000";                                --_B
        wait for clk_period;

        c<="010000";                                --E_F
        wait for clk_period;

        c<="001000";                                --D_B
        wait for clk_period;

        c<="001000";                                --D_B
        wait for clk_period;

        c<="101000";                                --DF
        wait for clk_period;

```

```

        c<="001100";                                --CD
        wait for clk_period;

        c<="001100";                                --CD
        wait for clk_period;

        c<="000100";                                --C_D
        wait for clk_period;

        c<="101000";                                --DF
        wait for clk_period;

        c<="000000";                                --_A_C
        wait for clk_period;

        c<="000001";                                --A_C
        wait for clk_period;

        c<="000100";                                --_AC
        wait for clk_period;

        c<="000101";                                --AC
        wait for clk_period;

        c<="011000";                                --DE
        wait for clk_period;

        c<="101000";                                --DF
        wait for clk_period;

        c<="000101";                                --AC
        wait;
    end process;
--test
END;

```

Данное устройство было просимулировано, временная диаграмма приведена на рисунке 3.

 


Рисунок 3 – Временная диаграмма теста

Проанализировав временную диаграмму можно убедиться, что устройство работает корректно. Можно заметить, что устройство меняет своё состояние только с приходом положительного фронта. При этом входы и выходы устройства не зависят от синхросигналов. По этой причине можно увидеть, что в одном такте на выходах устройства может быть несколько разных наборов данных. К примеру, такая ситуация наблюдается на интервале 135ns-145ns, когда фронтов синхросигнала нет, но при этом выходные сигналы меняются вследствие изменения входных сигналов в это время.

Выводы

Изучены принципы проектирования устройств управления с жесткой логикой.

Изучены способы задания автоматов Мили и Мура на языке VHDL.

Изучены устройства с синхронными и асинхронными входа-

ми и выходами.

Разработан автомат смешанного типа. Задано его текстовое описание на языке VHDL.

Проведено тестирование разработанного устройства с помощью VHDL Testbench.

Проведено моделирование тестирующего устройства в среде ISim. По результатам моделирования было установлено, что разработанное устройство работает корректно.